




Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Disciplina: Arquitetura de Computadores II
Atividade: Exercício Prático I

Prof.: Romanelli

Nome: Davi Cândido de Almeida _857859

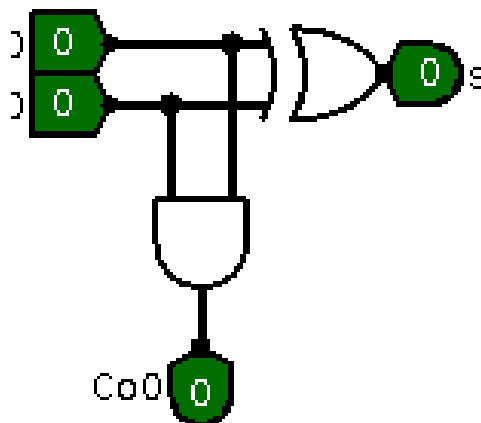1. Monte um $\frac{1}{2}$ somador no logisim.



2. Verifique a tabela verdade.


Análise Combinacional				
Arquivo Editar Projeto Simular Janela Ajuda				
Entradas Saídas Tabela Expressão Minimizada				
x0	y0	s0	Co0	
0	0	0	0	
0	1	1	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	

3. Identifique através de um datasheet (use a web) os componentes que possuem as portas lógicas necessárias para a construção de um meio somador (portas XOR, AND e OR).



Porta XOR:



Porta AND:

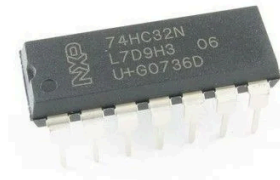


Porta OR:

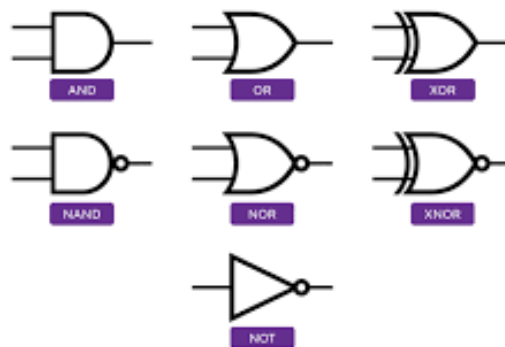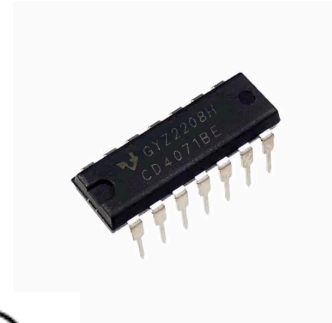


4. Procure os pinos de alimentação (VCC e GND) e os pinos de entrada e saída de cada porta lógica


AND:

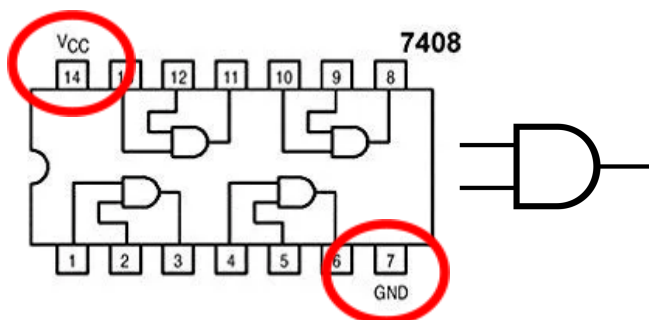


OR:

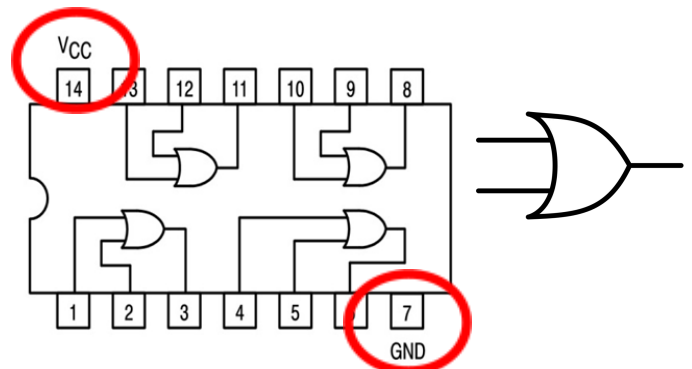



NOT:

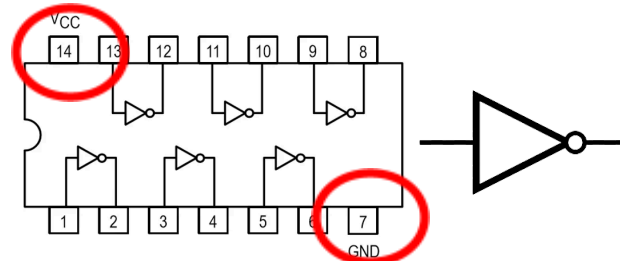



NAND:

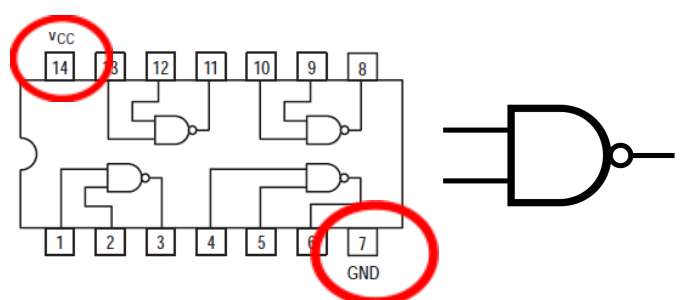



XOR:

 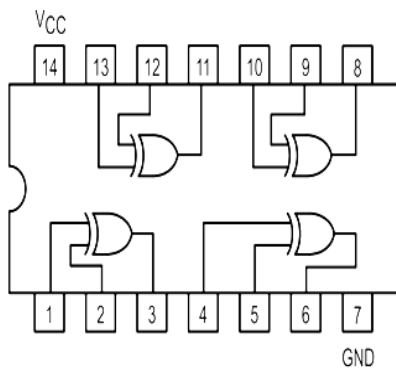

NOR:

  

XNOR:

  


Font: <https://blog.eletrogate.com/introducao-as-portas-logicas/>

Pergunta 1: O que acontece se um dos terminais de entrada de uma porta lógica não estiver conectado em 0 ou 1 (eletricamente ele deverá estar flutuando, ou seja não conectado a nenhum nível lógico)


- O comportamento da porta seria de indeterminação podendo variar dependendo da tecnologia utilizada

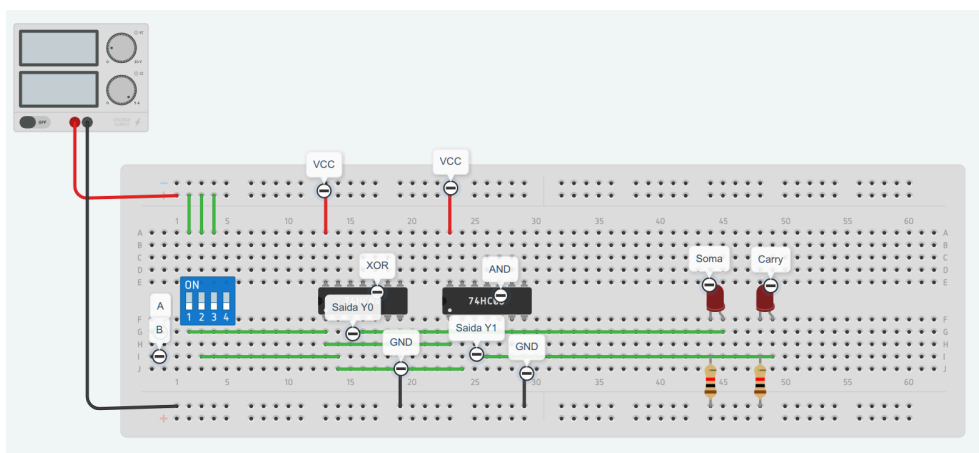6. Monte agora o ½ somador realizado no logisim, no Tinkercad.




Acesse em: <https://www.tinkercad.com/things/2yYiZWxEyVi-meio-somador>

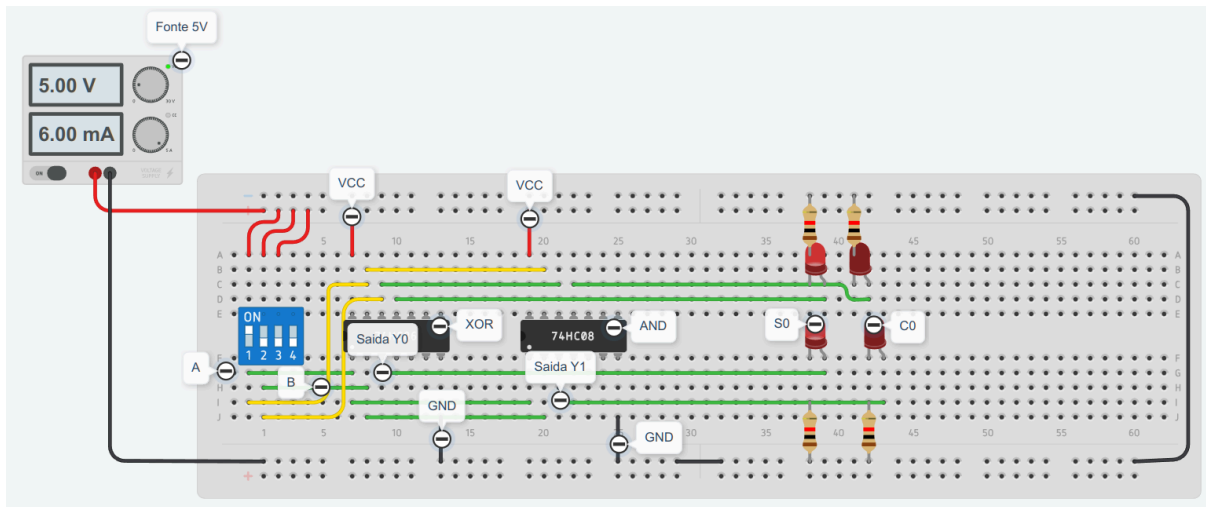7. Usando outra porta do mesmo chip, monte outro ½ somador e teste para verificar o funcionamento



Acesse em: <https://www.tinkercad.com/things/ahqMTNTsXrw-2-meio-somadores>

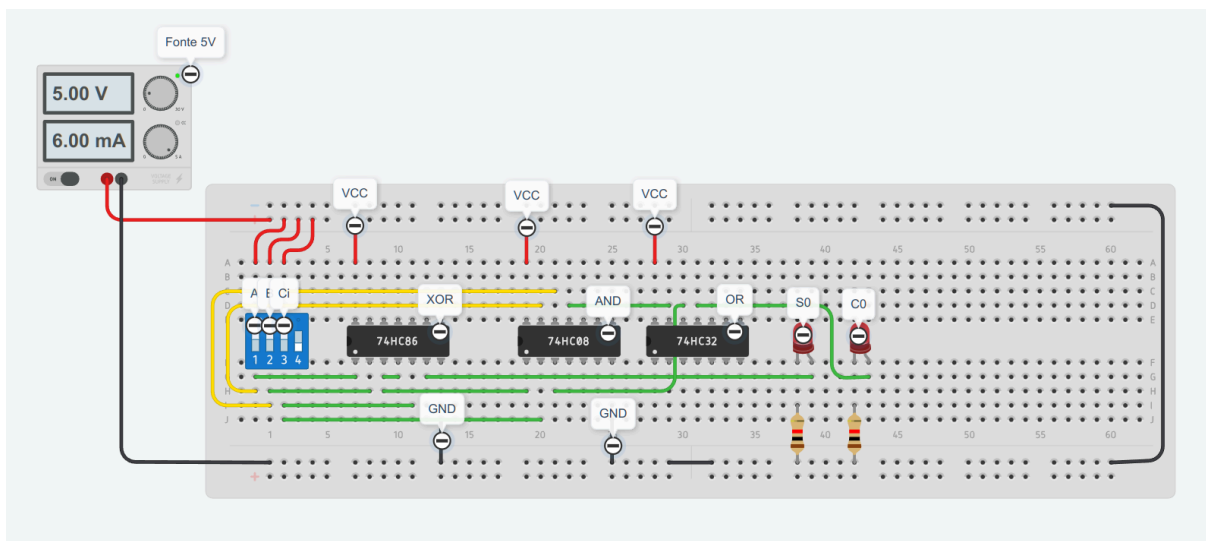8. Una os 2 meio-somadores e construa um circuito somador completo de 1 bit.



Acesse em: <https://www.tinkercad.com/things/jNWEfGjWTAe-somador-completo>

9. Levantar a tabela verdade

Ci1	x1	y1	s1	Co1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

10. Explicar agora o funcionamento de um somador de 4 bits. Apresentar esse somador no logisim.

- O funcionamento de um somador de 4 bits se baseia em uma cadeia de somadores completos interligados, de forma que o Carry Out de primeiro será o Carry in do próximo, sendo formado por uma cadeia de 4 somadores completos interligados

Perguntas:

2) Qual o problema de tempo associado a esse tipo de somador (pense no carry), considere o atraso médio de cada porta lógica de 10 ns.

- O problema se refere ao tempo de propagação dos carries pois para que o resultado de um somador seja efetuado é necessário esperar a finalização do anterior

$$\text{Tempo} = n^{\circ} \text{ de bits} \times \text{Tempo de propagação por bit}$$

3) Qual o tempo necessário para a computação de uma soma e do vai um em um somador de 4 bits

$$\text{Tempo} = n^{\circ} \text{ de bits} \times \text{Tempo de propagação por bit}$$

$$\text{Tempo} = 4 \text{ bits} \times 10 \text{ ns.}$$

$$\text{Tempo} = 40 \text{ ns}$$

4) O que seria necessário para um somador de 32 bits ?

- Seria necessário encadear 32 somadores completos, da mesma forma que foi feito com o somador de 4 bits, no entanto agora com 32 bits.

5) Considerando esses tempos acima, calcule a frequência de operação de um somador de 32 bits.

$$\text{Tempo} = n^{\circ} \text{ de bits} \times \text{Tempo de propagação por bit}$$

$$\text{Tempo} = 32 \text{ bits} \times 10 \text{ ns.}$$


$$\text{Tempo} = 320 \text{ ns}$$

6) Você consegue propor alguma forma de tornar essa soma mais veloz?


- Poderíamos adaptar o circuito para a utilização de somadores assíncronos, pois são mais rápidos no pior caso, não precisando esperar um ciclo de clock para finalizar a operação.

Calculadora de 4 bits (logisim)


Meio somador:

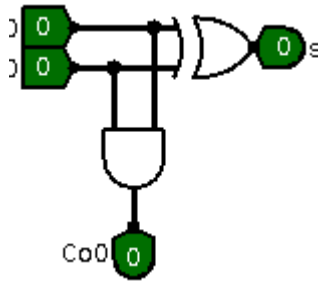


Somador Completo:

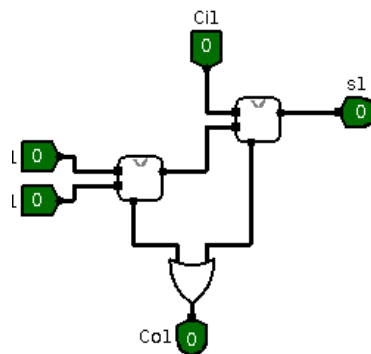

Somador de 4 bits:

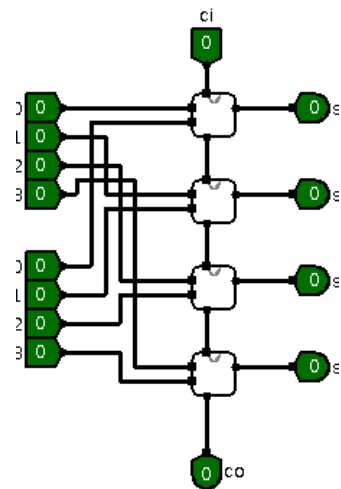

Decodificador:

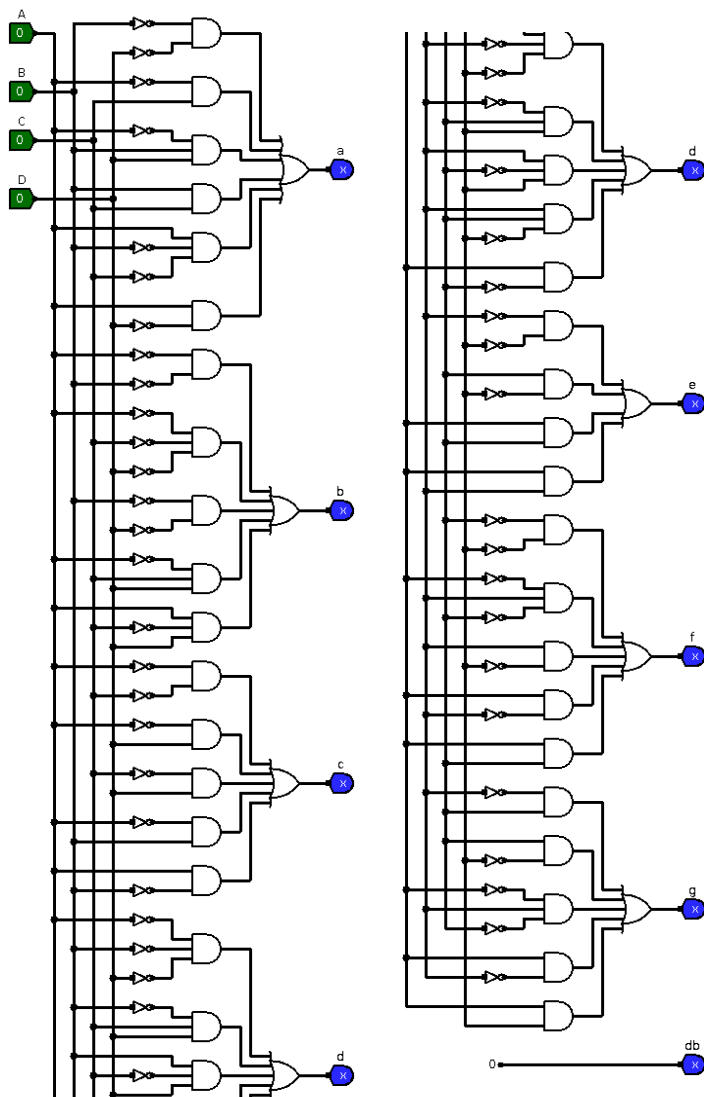

Calculadora de 4 bits Completa: (Matrícula: 857859 -> $5+9 = 14 = E(16)$)

